



Lab. 03 - Verilog

Latches, Flip-flops e Registradores

Projetos de Sistemas Integrados
Prof. Roberto Ribeiro Neli

Nestes experimentos vamos aprofundar os circuitos latches, flip-flops e registradores.

Parte I

FPGAs Altera incluem flip-flops que estão disponíveis para os usuários utilizarem na implementação de seus circuitos. Você vai aprender a criar elementos de armazenamento utilizando o Verilog como ferramenta.

A figura 1 ilustra uma latch RS. Dois tipos de código Verilog podem ser utilizados para descrever estes circuitos, conforme ilustrado na figura 2. A figura 2^a ilustra uma latch utilizando lógica instanciada e a 2b utilizando expressões lógicas. Se esta latch for projetada em FPGA utilizando “lookup tables” de 4 entradas (LUTs – blocos construídos a partir de uma tabela verdade), então somente um LUT é necessário, conforme ilustrado na Figura 3a.

 


Figure 1. Circuito da latch RS.

```
// A gated RS latch
module part1 (Clk, R, S, Q);
  input Clk, R, S;
  output Q;

  wire R_g, S_g, Qa, Qb /* synthesis keep */;

  and (R_g, R, Clk);
  and (S_g, S, Clk);
  nor (Qa, R_g, Qb);
  nor (Qb, S_g, Qa);

  assign Q = Qa;
endmodule
```

Figura 2a. RS latch com lógica instanciada.

```
// A gated RS latch
module part1 (Clk, R, S, Q);
  input Clk, R, S;
  output Q;


  wire R_g, S_g, Qa, Qb /* synthesis keep */;

  assign R_g = R & Clk;
  assign S_g = S & Clk;
  assign Qa = ~(R_g | Qb);
  assign Qb = ~(S_g | Qa);


  assign Q = Qa;
endmodule
```

Figura 2b. RS latch usando expressões lógicas.

Embora a latch possa ser projetada corretamente utilizando a LUT de 4 entradas, esta implementação não permite a criação de sinais internos, como R_g e S_g , porque eles não são saídas da LUT. Para manter estes sinais internos no circuito implementado, é necessário incluir um direcionador de compilação no código. Na Figura 2 o diretivo `/* synthesis keep */` foi incluído para instruir o Quartus II a usar elementos lógicos separados para cada sinal R_g , S_g , Qa , e Qb .

 

 (a) Latch utilizando um LUT de 4 entradas.



(b) Latch utilizando 4 LUTs de 4 entradas.

Figura 3. Latch RS da Figura 1 implementada.

Crie uma Latch RS no Quartus II utilizando o código Verilog mostrado na figura 2 (Pode ser qualquer um deles). Siga as instruções:

1. Crie o primeiro código sem o diretivo `/* synthesis keep */`;
2. Clique em: **Tools → NETLIST VIEWERS → TECHNOLOGY MAP VIEWER (POST-MAPPING)**. Veja que para este caso é criado somente um LUT, onde os *wires* estão codificados dentro desta LUT.
3. Coloque agora o comando `/* synthesis keep */`;
4. Clique em: **Tools → NETLIST VIEWERS → TECHNOLOGY MAP VIEWER (POST-MAPPING)**. Veja que neste caso o circuito criado é parecido com o ilustrado na Figura 3b, formado por 4 LUTs e com os *wires* criados fisicamente.



Parte II

A Figura 4 ilustra uma Latch do tipo D.

 


Figura 4. Circuito Latch D.

Crie um código em Verilog, seguindo os passos a seguir:

1. Copie o código da Figura 2b, adaptando para que ele faça a função de uma Latch do tipo D. Use o diretivo **`/* synthesis keep */`** para garantir que os sinais **R**, **S_g**, **R_g**, **Qa**, e **Qb** sejam criados em elementos lógicos separados.
2. Crie um “**University Programa VWF**”, simule o seu projeto e veja se está funcionando adequadamente.
3. Implemente seu projeto no Kit DE2-115. Utiliza a chave SW₀ para inserir o sinal D, a SW₁ como Clk. Conecte a saída Q no LEDR₀.



Parte III

A Figura 5 ilustra um flip-flop D *master-slave*.

 


Figura 5. Circuito de um flip-flop D *master-slave*.

Desenvolva um código em Verilog que execute a função do Flip-Flop da Figura 5.

1. Crie um “**University Programa VWF**”, simule o seu projeto e veja se está funcionando adequadamente.
2. Implemente seu projeto no Kit DE2-115. Utiliza a chave SW₀ para inserir o sinal D, a SW₁ como Clk. Conecte a saída Q no LEDR₀.



Parte IV

A Figura 6 ilustra um circuito com 3 elementos de memória: uma latch D, um flip-flop D em flanco positivo, e um flip-flop D em flanco negativo.

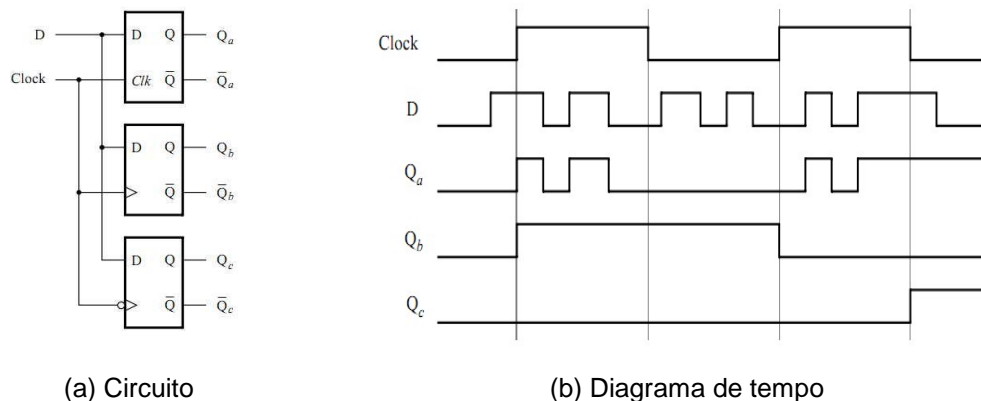


Figure 6. Circuito e *waveforms*.

Projete um circuito em Verilog que execute a função dos 3 elementos de memória.

Implemente seu projeto no Kit DE2-115. Utiliza a chave SW₀ para inserir o sinal D, a SW₁ como Clk. Conecte as saídas Qa, Qa/, Qb, Qb/, Qc e Qc/ nos LEDR₀ ~ LEDR₅.



Parte V

```
module D_latch (D, Clk, Q);  
  input D, Clk;  
  output reg Q;  
  
  always @ (D, Clk)  
    if (Clk)  
      Q = D;  
endmodule
```

Figura 7. Código Verilog de uma Latch D.

Projete um algoritmo em Verilog que receba 2 números de 16 bits, A e B. Os números devem ser informados utilizando as chaves SW_{15~0}. Os números A e B devem ser mostrados nos displays HEX_{7~4}. Primeiro deve ser informado o número A, que deve ser armazenado na memória e depois deve ser informado o número B, utilizando as mesmas chaves SW_{15~0}. Utilize KEY₀ como reset assíncrono e KEY₁ como clock.



= Chamar o professor para validar o exercício.

Adaptado dos exemplos que acompanham o KIT DE2-115.