



Lab. 04 - Verilog

Contadores

Projetos de Sistemas Integrados
Prof. Roberto Ribeiro Neli

Parte I

A figura 1 ilustra um Contador síncrono de 4 bits, utilizando flip-flops do tipo T. A contagem é incrementada a cada subida de **Clock**, caso o sinal **Enable** estiver ativado. O contador é zerado caso o sinal de **Clear** seja "0".

Implemente em Verilog um **Contador de 16 bits**, baseando-se no contador de 4 bits ilustrado na figura 1.

 


Figure 1. Contador de 4 bits.

1. Crie um flip-flop do tipo T e replique 16 vezes para obter o Contador de 16 bits. Compile o circuito e responda: Quantos elementos lógicos foram utilizados? _____. Qual é a frequência máxima, F_{max} , em que o circuito pode funcionar? _____.
2. Utilize o KEY₀ como **Clock**, as chaves SW₁ e SW₀ como **Enable** e **Clear**, e os displays HEX₃₋₀ para mostrar a contagem em hexadecimal.



Part II

Simplifique seu código Verilog, utilizando a linha abaixo para representar o contador:

$$Q \leq Q + 1;$$

Compile seu projeto e compare a quantidades de elementos lógicos e a F_{max} com relação ao item anterior.

Utilize o **RTL Viewer** e comente as diferenças com relação ao item anterior.



1

Parte III

Crie um novo circuito, baseado no exercício anterior, utilizando os diagramas de blocos e utilizando o Flip-Flop tipo T parametrizado nesta ferramenta (Symbol tool → c:/.../librares/ → primitives → storage → tffe).

Compile seu projeto e compare a quantidades de elementos lógicos e a F_{max} com relação ao item anterior.

Utilize o **RTL Viewer** e comente as diferenças com relação ao item anterior.

Parte IV

Projete e implemente um circuito que pisca sucessivamente os dígitos de 0 a 9 no display HEX 0. Cada dígito deve ser mostrado por 1 segundo. Utilize um contador para determinar os intervalos de 1s. O Contador deve ser alimentado pelo clock de 50MHz fornecido pelo kit DE2-115. Não derive nenhum outro sinal de clock e certifique-se de utilizar o sinal de 50MHz em todos os flip-flops do seu circuito.

Parte V

Projete e implemente um circuito em Verilog que mostre a palavra HELLO nos displays HEX₇₋₀. Faça as letras se moverem da direita para a esquerda em intervalos de 1s. A palavra deve ser exibida de acordo com o mostrado na tabela 1.

Clock cycle	Displayed pattern					
0			H	E	L	L O
1			H	E	L	L O
2		H	E	L	L	O
3	H	E	L	L	O	
4	E	L	L	O		H
5	L	L	O			H E
6	L	O			H	E L
7	O			H	E L	L
8			H	E	L	L O

Tabela 1. Palavra HELLO girando da direita para a esquerda.



= Chamar o professor para validar o exercício.

Adaptado dos exemplos que acompanham o KIT DE2-115.

